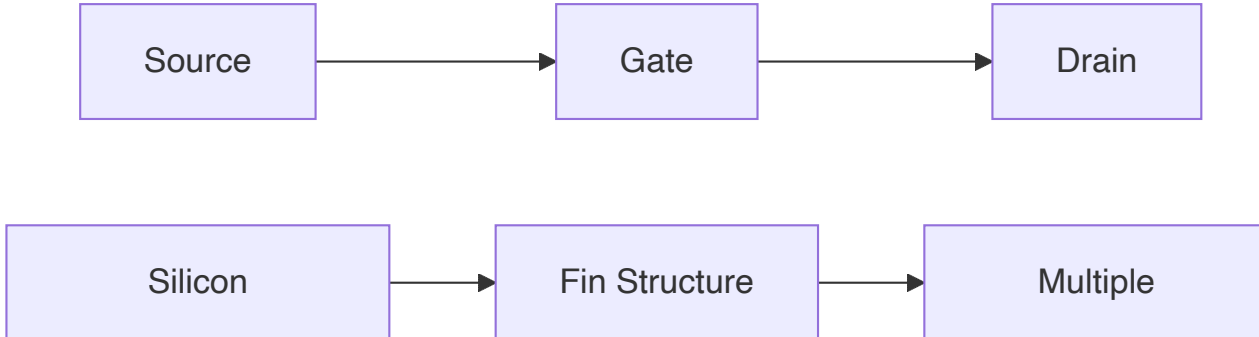


પ્રશ્ન 1(અ) [3 ગુણ]

FinFET ની રચના દોરો અને તેના ફાયદા લખો.

જવાબ:



કોષ્ટક: FinFET ના ફાયદા

ફાયદો	વર્ણન
બેટ્ટર નિયંત્રણ	ગુણાકાર gates બેટ્ટર channel control આપે છે
ઘટાડેલ લીકેજ	3D રચનાના કારણે ઓછું off-state current
સુધારેલ કામગીરી	વધુ drive current અને ઝડપી switching

યાદાશત ટેકનિક: "BCR - Better Control Reduces leakage"

પ્રશ્ન 1(બ) [4 ગુણ]

એક્સટર્નલ બાયઝ હેઠળ MOS રચનાનું ડેપ્લીશન અને ઇનવર્શન સમજાવો

જવાબ:

કોષ્ટક: MOS બાયઝ પરિસ્થિતિઓ

બાયઝ પ્રકાર	ગેટ વોલ્ટેજ	ચેનલ સ્થિતિ	ચાર્જ કેરિયર્સ
ડેપ્લીશન	થોડું પોઝિટિવ	Depleted	Holes દૂર ધકેલાય છે
ઇનવર્શન	વધુ પોઝિટિવ	Inverted	Electrons આકર્ષાય છે

સાચાગ્રામ:

VG > 0 (Depletion)	VG >> 0 (Inversion)
+	+
Gate	Gate
----	----
-	-
Depletion	Electron
Region	Channel
-----	-----
p-substrate	p-substrate

- **ડેપ્લીશન:** પોઝિટિવ ગેટ વોલ્ટેજ electric field બનાવે છે જે holes ને દૂર ધકેલે છે
- **ઇનવર્શન:** વધુ વોલ્ટેજ electrons ને આકર્ષે છે અને conducting channel બનાવે છે

યાદાશત ટેકનિક: "DI - Depletion Inverts to conducting channel"


પ્રશ્ન 1(ક) [7 ગુણ]

n-ચેનલ MOSFET ને તેની કરંટ-વોલ્ટેજ લાક્ષણિકતાઓની મદદથી સમજાવો.

જવાબ:

કોષ્ટક: MOSFET ઓપરેટિંગ વિલાગો

વિલાગ	શરત	ડ્રેઇન કરંટ	લાક્ષણિકતાઓ
કટ-ઓફ	$V_{GS} < V_{TH}$	$I_D \approx 0$	કોઈ conduction નથી
લિનિયર	$V_{DS} < V_{GS} - V_{TH}$	$I_D \propto V_{DS}$	Resistive વર્તન
સેચ્યુરેશન	$V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$	$I_D \propto (V_{GS} - V_{TH})^2$	કરંટ V_{DS} પર આધારિત નથી

 

મુખ્ય સમીકરણો:

- Linear: $ID = \mu_n C_{ox} (W/L) [(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - V_{DS}^2/2]$
- Saturation: $ID = (\mu_n C_{ox}/2) (W/L) (V_{GS} - V_{TH})^2$
- રચના: ગેટ source અને drain વચ્ચે channel ને નિયંત્રિત કરે છે
- કામગીરી: ગેટ વોલ્ટેજ channel conductivity ને modulate કરે છે
- ઉપયોગો: ડિજિટલ switching અને analog amplification

યાદાશ્ત ટેકનિક: "CLS - Cut-off, Linear, Saturation regions"

પ્રશ્ન 1(ક OR) [7 ગુણ]

સ્કેલિંગ વ્યાખ્યાયિત કરો. full voltage સ્કેલિંગ સાથે constant voltage સ્કેલિંગની તુલના કરો. સ્કેલિંગના ગેરફાયદા લખો.

જવાબ:

વ્યાખ્યા: સ્કેલિંગ એ ડેન્સિટી અને performance વધારવા માટે device dimensions ઘટાડવાની પ્રક્રિયા છે.

કોષ્ટક: સ્કેલિંગ તુલના

પેરામીટર	Full Voltage Scaling	Constant Voltage Scaling
વોલ્ટેજ	α દ્વારા ઘટાડાય છે	સ્થિર રહે છે
પાવર ડેન્સિટી	સ્થિર	α દ્વારા વધે છે
ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ	સ્થિર	α દ્વારા વધે છે
પરફોર્મન્સ	બેહતર	મધ્યમ સુધારો

ગેરફાયદા:


- શોર્ટ ચેનલ ઇફેક્ટ્સ: ચેનલ લેન્થ modulation વધે છે
- હોટ કેરિયર ઇફેક્ટ્સ: વધુ electric fields devices ને નુકસાન કરે છે
- ક્વોન્ટમ ઇફેક્ટ્સ: ટનલિંગ currents નોંધપાત્ર રીતે વધે છે


યાદાશ્ત ટેકનિક: "SHQ - Short channel, Hot carriers, Quantum effects"

પ્રશ્ન 2(અ) [3 ગુણ]

CMOS ની મદદથી બે ઇનપુટ NAND ગેટ દોરો.

જવાબ:

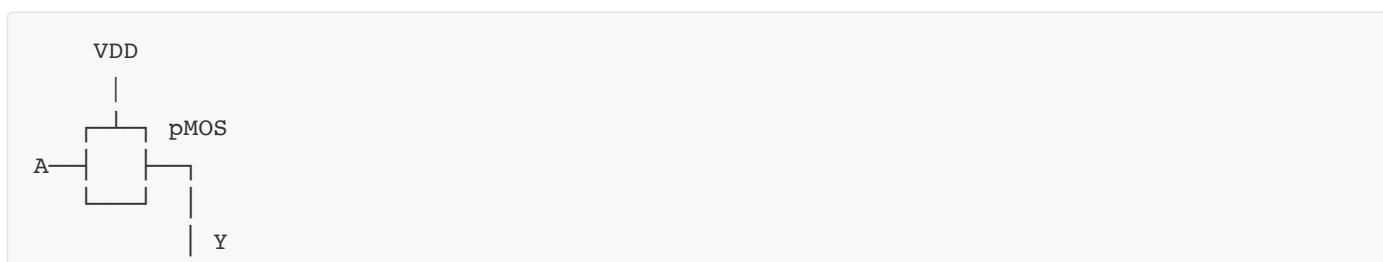

 

કોષ્ટક: NAND સત્ય કોષ્ટક

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

યાદાશત ટેકનિક: "PP-SS: Parallel PMOS, Series NMOS"


પ્રશ્ન 2(બ) [4 ગુણ]

nMOS ઇન્વર્ટર માટે નોઇઝ ઇમ્યુનિટી અને નોઇઝ માર્જિન સમજાવો.

જવાબ:

કોષ્ટક: નોઇઝ પેરામીટર્સ

પેરામીટર	વ્યાખ્યા	ફોર્મ્યુલા
NMH	હાઇ નોઇઝ માર્જિન	$VOH - VIH$
NML	લો નોઇઝ માર્જિન	$VIL - VOL$
નોઇઝ ઇમ્યુનિટી	નોઇઝ રિજેક્ટ કરવાની ક્ષમતા	$\min(NMH, NML)$

 

- **VIL:** મહત્તમ લો ઇનપુટ વોલ્ટેજ
- **VIH:** લઘુત્તમ હાઇ ઇનપુટ વોલ્ટેજ
- **સારી નોઇઝ ઇમ્યુનિટી:** મોટા નોઇઝ માર્જિન ખોટી switching ને રોકે છે

યાદાશ્ત ટેકનિક: "HILOL - High/Low Input/Output Levels"


પ્રશ્ન 2(ક) [7 ગુણ]

CMOS ઇન્વર્ટરની વોલ્ટેજ ટ્રાન્સફર લાક્ષણિકતાઓ (VTC) સમજાવો.

જવાબ:

કોષ્ટક: VTC વિભાગો

વિભાગ	ઇનપુટ રેન્જ	આઉટપુટ	ટ્રાન્ઝિસ્ટર સ્થિતિઓ
A	0 to V_{TN}	VDD	pMOS ON, nMOS OFF
B	V_{TN} to $V_{DD}/2$	ટ્રાન્ઝિશન	બંને આંશિક રીતે ON
C	$V_{DD}/2$ to $V_{DD} - V_{TP} $	ટ્રાન્ઝિશન	બંને આંશિક રીતે ON
D	$V_{DD} - V_{TP} $ to VDD	0V	pMOS OFF, nMOS ON

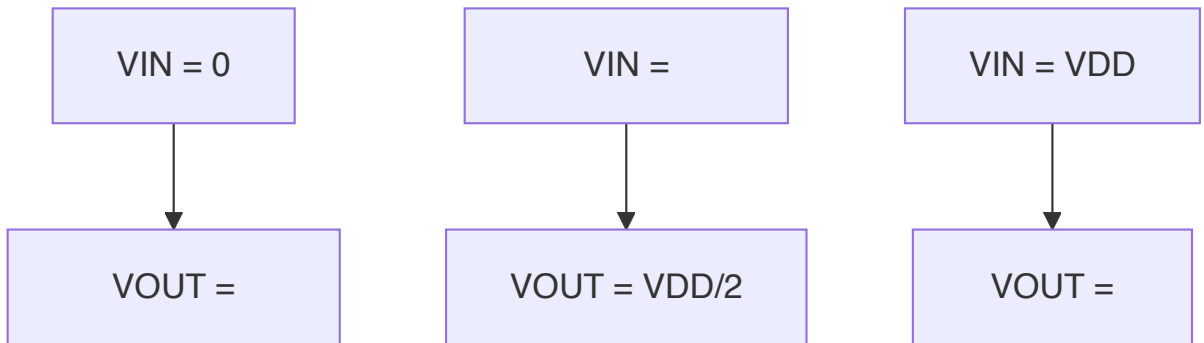

મુખ્ય લક્ષણો:

- **તીક્ષ્ણ ટ્રાન્ઝિશન:** આદર્શ switching વર્તન


- હાઇ ગેઇન: ટ્રાન્ઝિશન વિભાગમાં મોટો slope
- રેઇલ-ટુ-રેઇલ: આઉટપુટ સંપૂર્ણ સપ્લાય રેન્જમાં swing કરે છે

યાદાશત ટેકનિક: "ASH - A-region, Sharp transition, High gain"

પ્રશ્ન 2(અ OR) [3 ગુણ]

ડિપ્લીશન લોડ nMOS નો ઉપયોગ કરીને NOR2 ગેટનો અમલ કરો.

જવાબ:

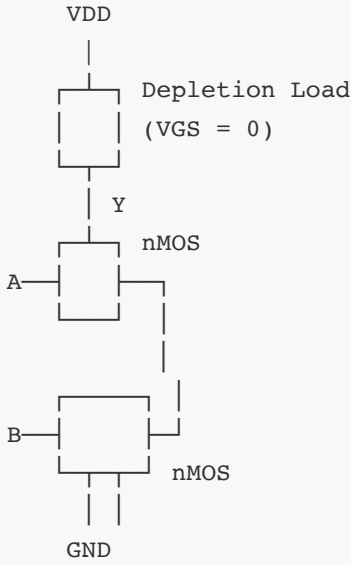

કોષ્ટક: NOR2 સત્ય કોષ્ટક

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

યાદાશત ટેકનિક: "DPN - Depletion load, Parallel NMOS"

પ્રશ્ન 2(બ OR) [4 ગુણ]

એન્હાન્સમેન્ટ લોડ ઇન્વર્ટર અને ડિપ્લીશન લોડ ઇન્વર્ટર વચ્ચે તફાવત શોધો.

જવાબ:

કોષ્ટક: લોડ ઇન્વર્ટર તુલના

પેરામીટર	એન્હાન્સમેન્ટ લોડ	ડિપ્લીશન લોડ
થ્રેશોલ્ડ વોલ્ટેજ	$V_T > 0$	$V_T < 0$
ગેટ કનેક્શન	$V_{GS} = V_{DS}$	$V_{GS} = 0$
લોજિક હાઇ	$V_{DD} - V_T$	V_{DD}
પાવર કન્ઝમ્પશન	વધુ	ઓછું
સ્વિચિંગ સ્પીડ	ધીમું	ઝડપી

- એન્હાન્સમેન્ટ: conduction માટે પોઝિટિવ ગેટ વોલ્ટેજની જરૂર
- ડિપ્લીશન: ઝીરો ગેટ વોલ્ટેજ સાથે conduct કરે છે
- પરફોર્મન્સ: ડિપ્લીશન લોડ બેહતર લાક્ષણિકતાઓ આપે છે

યાદાશત ટેકનિક: "EPDLH - Enhancement Positive, Depletion Lower power, Higher speed"


પ્રશ્ન 2(ક OR) [7 ગુણ]

ડિપ્લીશન લોડ nMOS ઇન્વર્ટરને તેના VTC સાથે સમજાવો.

જવાબ:

સર્કિટ ઓપરેશન:

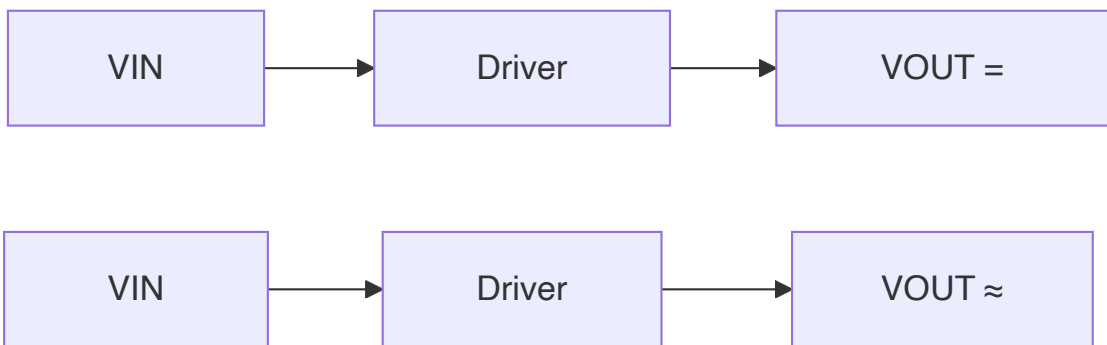- લોડ ટ્રાન્ઝિસ્ટર: હંમેશા conducting ($V_{GS} = 0$, $V_T < 0$)
- ડ્રાઇવર ટ્રાન્ઝિસ્ટર: ઇનપુટ વોલ્ટેજ દ્વારા નિયંત્રિત
- આઉટપુટ: વોલ્ટેજ ડિવાઇડર એક્શન દ્વારા નક્કી થાય છે



કોષ્ટક: ઓપરેટિંગ પોઇન્ટ્સ

ઇનપુટ સ્થિતિ	ડ્રાઇવર	લોડ	આઉટપુટ
$V_{IN} = 0$	OFF	ON	V_{DD}
$V_{IN} = V_{DD}$	ON	ON	$\approx 0V$

VTC લાક્ષણિકતાઓ:

- **VOH:** VDD (એન્હાન્સમેન્ટ લોડ કરતાં બેહતર)
- **VOL:** ડિપ્લીશન લોડ લાક્ષણિકતાઓના કારણે ઓછું
- **ટ્રાન્ઝિશન:** સ્થિતિઓ વચ્ચે તીક્ષ્ણ switching

યાદાશત ટેકનિક: "DLB - Depletion Load gives Better high output"

પ્રશ્ન 3(અ) [3 ગુણ]

ડિપ્લીશન લોડ nMOS નો ઉપયોગ કરીને EX-OR નો અમલ કરો.

જવાબ:



કોષ્ટક: XOR સત્ય કોષ્ટક

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

અમલીકરણ: $Y = A \oplus B = A'B + AB'$

યાદાશત ટેકનિક: "XOR - eXclusive OR, અલગ inputs 1 આપે છે"


પ્રશ્ન 3(બ) [4 ગુણ]

ડિઝાઇન હાઇરાકોને ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.

જવાબ:

કોષ્ટક: હાઇરાકો લેવલ્સ

લેવલ	કમ્પોનન્ટ	ઉદાહરણ
સિસ્ટમ	સંપૂર્ણ ચિપ	માઇક્રોપ્રોસેસર
મોડ્યુલ	ફંક્શનલ બ્લોક્સ	ALU, મેમરી
ગેટ	લોજિક ગેટ્સ	NAND, NOR
ટ્રાન્ઝિસ્ટર	વ્યક્તિગત ડિવાઇસેસ	MOSFET

 

ફાયદા:


- **મોડ્યુલારિટી:** સ્વતંત્ર ડિઝાઇન અને ટેસ્ટિંગ
- **પુનઃઉપયોગ:** સામાન્ય બ્લોક્સ ઘણી વખત વપરાય છે
- **જાળવણીયોગ્યતા:** સરળ debugging અને modification

યાદાશ્ત ટેકનિક: "SMG-T: System, Module, Gate, Transistor levels"

પ્રશ્ન 3(ક) [7 ગુણ]

Y ચાર્ટ ડિઝાઇન ફ્લો દોરો અને સમજાવો.

જવાબ:

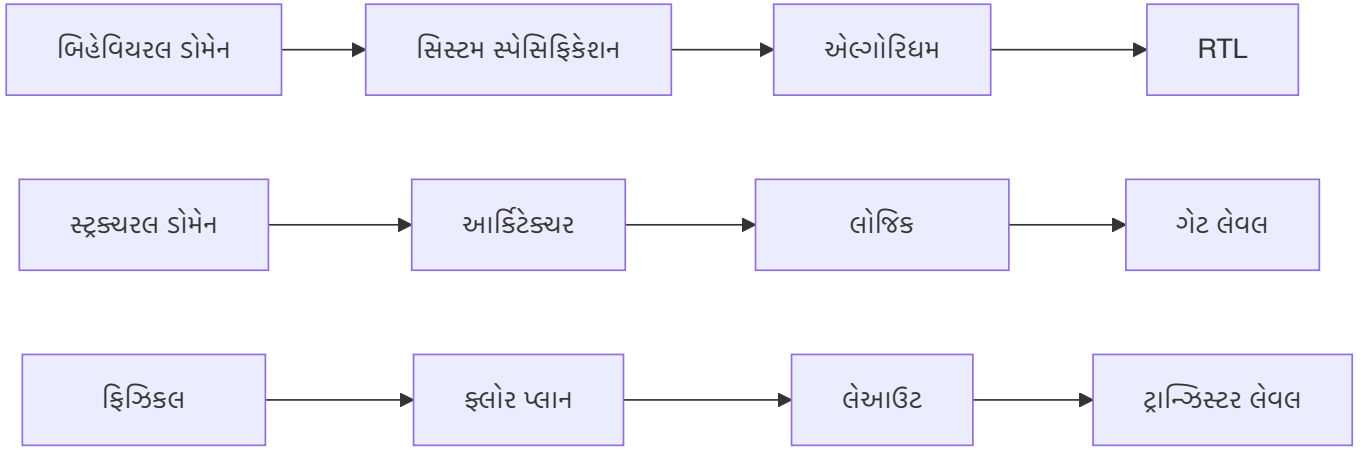

કોષ્ટક: Y-ચાર્ટ ડોમેન્સ

ડોમેન	વર્ણન	ઉદાહરણો
બિહેવિયરલ	સિસ્ટમ શું કરે છે	એલ્ગોરિધમ્સ, RTL
સ્ટ્રક્ચરલ	તે કેવી રીતે ગોઠવાયેલું છે	આર્કિટેક્ચર, ગેટ્સ
ફિઝિકલ	કમ્પોનન્ટ્સ ક્યાં મૂકાયેલા છે	ફ્લોરપ્લાન, લેઆઉટ

ડિઝાઇન ફ્લો:


- **ટોપ-ડાઉન:** બિહેવિયરલ → સ્ટ્રક્ચરલ → ફિઝિકલ
- **બોટમ-અપ:** ફિઝિકલ constraints ઉપરના લેવલ્સને પ્રભાવિત કરે છે
- **પુનરાવર્તી:** ઓપ્ટિમાઇઝેશન માટે બહુવિધ passes


યાદાશત ટેકનિક: "BSP - Behavioral, Structural, Physical domains"

પ્રશ્ન 3(અ OR) [3 ગુણ]

CMOS નો ઉપયોગ કરીને NAND2 - SR લેચનો અમલ કરો

જવાબ:

 

 

કોષ્ટક: SR લેચ ઓપરેશન

S	R	Q	Q'	સ્થિતિ
0	0	Q	Q'	હોલ્ડ
0	1	0	1	રીસેટ
1	0	1	0	સેટ
1	1	1	1	અમાન્ય


યાદાશ્ત ટેકનિક: "SR-HRI: Set, Reset, Hold, Invalid states"

પ્રશ્ન 3(બ OR) [4 ગુણ]

સિલિકોન વેફર પર પેટર્ન અથવા માસ્ક ટ્રાન્સફર કરવા માટે કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે? તેને સ્વચ્છ આકૃતિઓ સાથે સમજાવો.

જવાબ:

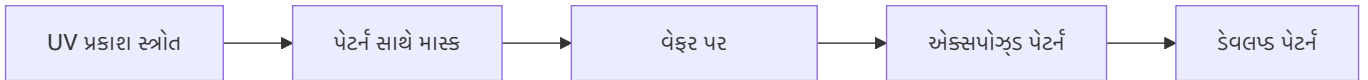પદ્ધતિ: લિથોગ્રાફી - પ્રકાશ એક્સપોઝર વાપરીને પેટર્ન ટ્રાન્સફર



પ્રક્રિયાના પગલાં:

પગલું	ક્રિયા	પરિણામ
કોટિંગ	ફોટોરેસિસ્ટ લગાવો	સમાન સ્તર
એક્સપોઝર	માસ્ક દ્વારા UV	રાસાયણિક ફેરફાર
ડેવલપમેન્ટ	એક્સપોઝ્ડ રેસિસ્ટ દૂર કરો	પેટર્ન ટ્રાન્સફર

ઉપયોગો: ગેટ્સ, interconnects, contact holes બનાવવા

યાદાશ્ત ટેકનિક: "CED - Coating, Exposure, Development"


પ્રશ્ન 3(ક OR) [7 ગુણ]

MOSFET ફેબ્રિકેશનમાં મેટલ deposit કરવા માટે કઈ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ થાય છે? યોગ્ય ડાયાગ્રામ સાથે ડિપોઝિશનને વિગતવાર સમજાવો.

જવાબ:

કોષ્ટક: મેટલ ડિપોઝિશન પદ્ધતિઓ

પદ્ધતિ	ટેકનિક	ઉપયોગ
ફિઝિકલ વેપર ડિપોઝિશન	Sputtering, Evaporation	એલ્યુમિનિયમ, કોપર
કેમિકલ વેપર ડિપોઝિશન	CVD, PECVD	ટંગસ્ટન, ટાઇટેનિયમ
ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ	ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ	કોપર interconnects

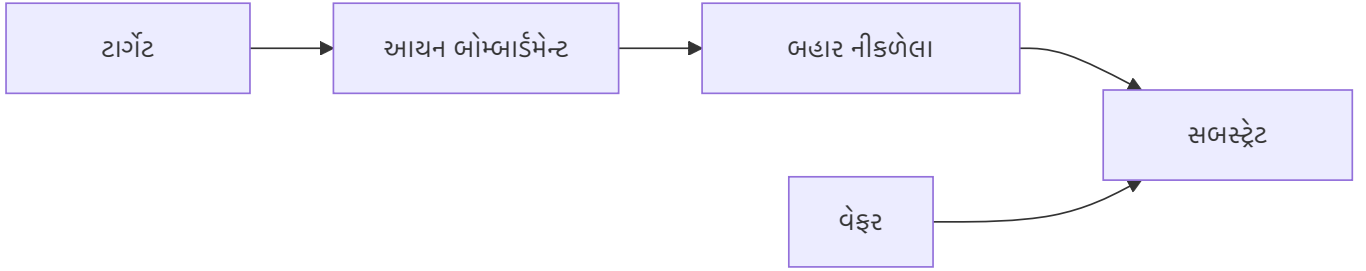

સ્પટરિંગ પ્રક્રિયા:

- **આયન બોમ્બાર્ડમેન્ટ:** આર્ગોન આયન્સ ટાર્ગેટ મટેરિયલને અથડાવે છે
- **એટમ ઇજેક્શન:** ટાર્ગેટ એટમ્સ બહાર નીકળે છે
- **ડિપોઝિશન:** એટમ્સ વેફર સપાટી પર સ્થિર થાય છે
- **નિયંત્રણ:** દબાણ અને પાવર દર નક્કી કરે છે

ફાયદા:


- **સમાન જાડાઈ:** ઉત્તમ સ્ટેપ કવરેજ
- **ઓછું તાપમાન:** ડિવાઇસ integrity જાળવે છે
- **વિવિધતા:** બહુવિધ મટેરિયલ્સ શક્ય


યાદાશત ટેકનિક: "IBE-DC: Ion Bombardment Ejects atoms for Deposition Control"

પ્રશ્ન 4(અ) [3 ગુણ]

ડિપ્લીશન nMOS લોડ સાથે $Z = ((A+B+C) \cdot (D+E+F) \cdot G)'$ અમલમાં મૂકો.

જવાબ:

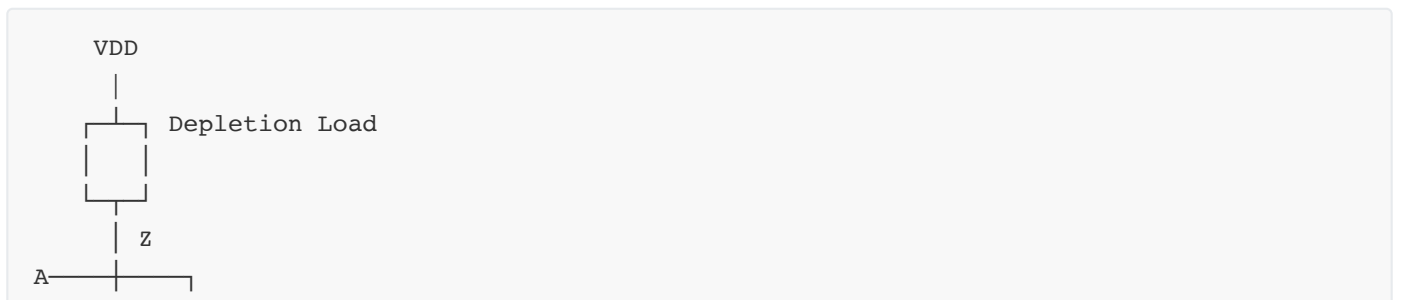

 

લોજિક અમલીકરણ:

- પ્રથમ સ્તર: $(A+B+C)$ અને $(D+E+F)$ OR ફંક્શન
- બીજું સ્તર: G સાથે AND
- આઉટપુટ: nMOS રચનાના કારણે ઉલટાવેલું પરિણામ

યાદાશત ટેકનિક: "POI - Parallel OR, Inversion at output"

પ્રશ્ન 4(બ) [4 ગુણ]

VERILOG માં વપરાતી ડિઝાઇન શૈલીઓની સૂચિ બનાવો અને સમજાવો.

જવાબ:

કોષ્ટક: વેરિલોગ ડિઝાઇન શૈલીઓ

શૈલી	વર્ણન	ઉપયોગનો કેસ	ઉદાહરણ
બિહેવિયરલ	એલ્ગોરિથમ વર્ણન	ઉચ્ચ-સ્તરીય મોડેલિંગ	always blocks
ડેટાફ્લો	બૂલિયન expressions	કમ્પિનેશનલ લોજિક	assign statements
સ્ટ્રક્ચરલ	કમ્પોનન્ટ instantiation	હાઇરાર્કિકલ ડિઝાઇન	module connections
ગેટ-લેવલ	પ્રિમિટિવ ગેટ્સ	લો-લેવલ ડિઝાઇન	and, or, not gates

લાક્ષણિકતાઓ:

- બિહેવિયરલ: સર્કિટ શું કરે છે તેનું વર્ણન
- સ્ટ્રક્ચરલ: કમ્પોનન્ટ્સ કેવી રીતે જોડાય છે તે બતાવે છે
- મિશ્રિત: જટિલ ડિઝાઇન માટે બહુવિધ શૈલીઓ જોડે છે

યાદાશત ટેકનિક: "BDSDG - Behavioral, Dataflow, Structural, Gate-level"

પ્રશ્ન 4(ક) [7 ગુણ]

CMOS નો ઉપયોગ કરીને NAND2 SR લેયનો અમલ કરો અને CMOS નો ઉપયોગ કરીને NOR2 SR લેયનો પણ અમલ કરો.

જવાબ:**NAND2 SR લેચ:**

```

module nand_sr_latch(
    input S, R,
    output Q, Q_bar
);
    nand(Q, S, Q_bar);
    nand(Q_bar, R, Q);
endmodule

```

NOR2 SR લેચ:

```

module nor_sr_latch(
    input S, R,
    output Q, Q_bar
);
    nor(Q_bar, R, Q);
    nor(Q, S, Q_bar);
endmodule

```

કોષ્ટક: લેચ તુલના


પ્રકાર	સક્રિય સ્તર	સેટ ઓપરેશન	રીસેટ ઓપરેશન
NAND	લો (0)	S=0, R=1	S=1, R=0
NOR	હાઈ (1)	S=1, R=0	S=0, R=1


મુખ્ય તફાવતો:

- **NAND:** લો ઇનપુટ્સ સાથે Set/Reset
- **NOR:** હાઈ ઇનપુટ્સ સાથે Set/Reset
- **ફ્લિપ્લોક:** ક્રોસ-કપલ્ડ ગેટ્સ સ્થિતિ જાળવે છે

યાદાશ્ત ટેકનિક: "NAND-Low, NOR-High active"

પ્રશ્ન 4(અ OR) [3 ગુણ]

  Y = (ABC + DE + F) ને ડિપ્લીશન nMOS લોડ સાથે અમલમાં મૂકો.**જવાબ:**



અમલીકરણ લોજિક:

- **ABC:** સીરિઝ કનેક્શન (AND ફંક્શન)
- **DE:** સીરિઝ કનેક્શન (AND ફંક્શન)
- **F:** સિંગલ ટ્રાન્ઝિસ્ટર
- **પરિણામ:** ઇનવર્શનના કારણે $Y = (ABC + DE + F)'$

યાદાશ્ત ટેકનિક: "SSS-I: Series-Series-Single with Inversion"

પ્રશ્ન 4(બ OR) [4 ગુણ]

કુલ એડરને અમલમાં મૂકવા માટે વેરિલોગ કોડ લખો.

જવાબ:

```
module full_adder(
    input a, b, cin,
    output sum, cout
);
    assign sum = a ^ b ^ cin;
    assign cout = (a & b) | (cin & (a ^ b));
endmodule
```

કોષ્ટક: કુલ એડર સત્ય કોષ્ટક

A	B	Cin	Sum	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

લોજિક ફંક્શનસ:

- સમ: ટ્રિપલ XOR ઓપરેશન
- કેરી: ઘનપુટ્સનું મેજોરિટી ફંક્શન

યાદાશત ટેકનિક: "XOR-Sum, Majority-Carry"

પ્રશ્ન 4(ક OR) [7 ગુણ]

ડિપ્લીશન લોડનો ઉપયોગ કરીને $Y = (S1'S0'I0 + S1'S0'I1 + S1'S0'I2 + S1'S2'I3)$ લાગૂ કરો

જવાબ:

નોંધ: છેલ્લા ટર્મમાં S2 એ S0 હોવું જોઈએ.

```
// 4:1 મલ્ટિપ્લેક્સર અમલીકરણ
module mux_4to1(
    input [1:0] sel, // S1, S0
    input [3:0] data, // I3, I2, I1, I0
    output Y
);
    assign Y = (sel == 2'b00) ? data[0] :
               (sel == 2'b01) ? data[1] :
               (sel == 2'b10) ? data[2] :
               data[3];
endmodule
```

કોષ્ટક: મલ્ટિપ્લેક્સર સિલેક્શન

S1	S0	પસંદ કરેલ ઇનપુટ	આઉટપુટ
0	0	I0	Y = I0
0	1	I1	Y = I1
1	0	I2	Y = I2
1	1	I3	Y = I3

સર્કિટ અમલીકરણ:


- **ડીકોડર:** S1, S0 select signals જનરેટ કરે છે
- **AND ગેટ્સ:** દરેક ઇનપુટ સંબંધિત select સાથે ANDed
- **OR ગેટ:** બધા AND આઉટપુટ્સને જોડે છે

યાદાશ્ત ટેકનિક: "DAO - Decoder, AND gates, OR combination"

પ્રશ્ન 5(અ) [3 ગુણ]

CMOS નો ઉપયોગ કરીને લોજિક ફંક્શન $G = (PQR + U(S+T))'$ નો અમલ કરો

જવાબ:

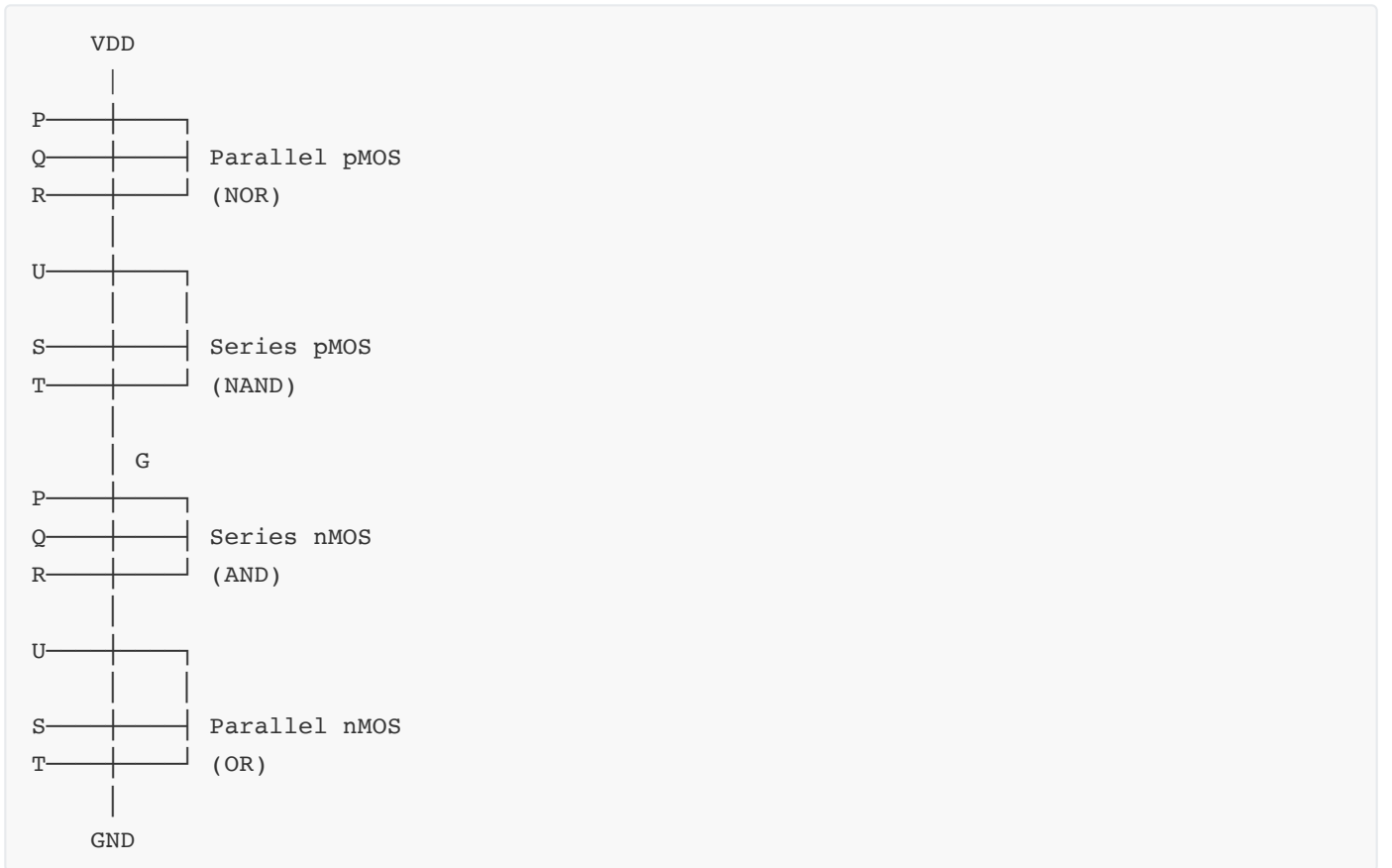

અમલીકરણ:

- **pMOS:** OR માટે Parallel, AND માટે Series (ઉલટી લોજિક)

- **nMOS:** AND માટે Series, OR માટે Parallel (સામાન્ય લોજિક)
- **પરિણામ:** ડી મોર્ગનનો નિયમ આપોઆપ લાગુ થાય છે

યાદાશત ટેકનિક: "PSSP - Parallel Series Series Parallel"

પ્રશ્ન 5(બ) [4 ગુણ]

વેરિલોગનો ઉપયોગ કરીને 8×1 મલ્ટિપ્લેક્સર અમલમાં મૂકો.

જવાબ:

```
module mux_8to1(
    input [2:0] sel,      // 3-bit select
    input [7:0] data,     // 8 data inputs
    output reg Y          // Output
);
    always @(*) begin
        case(sel)
            3'b000: Y = data[0];
            3'b001: Y = data[1];
            3'b010: Y = data[2];
            3'b011: Y = data[3];
            3'b100: Y = data[4];
            3'b101: Y = data[5];
            3'b110: Y = data[6];
            3'b111: Y = data[7];
        endcase
    end
endmodule
```

કોષ્ટક: 8:1 MUX સિલેક્શન

S2	S1	S0	આઉટપુટ
0	0	0	data[0]
0	0	1	data[1]
0	1	0	data[2]
0	1	1	data[3]
1	0	0	data[4]
1	0	1	data[5]
1	1	0	data[6]
1	1	1	data[7]

યાદાશત ટેકનિક: "Case-Always: always block માં case statement વાપરો"

પ્રશ્ન 5(ક) [7 ગુણ]

વેરિલોગમાં સ્ટ્રક્ચરલ મોડેલિંગ શૈલીનો ઉપયોગ કરીને 4 બીટ ફુલ એડરને લાગૂ કરો.

જવાબ:

```
module full_adder_4bit(
    input [3:0] a, b,
    input cin,
    output [3:0] sum,
    output cout
);
    wire c1, c2, c3;

    full_adder fa0(.a(a[0]), .b(b[0]), .cin(cin),
                  .sum(sum[0]), .cout(c1));
    full_adder fa1(.a(a[1]), .b(b[1]), .cin(c1),
                  .sum(sum[1]), .cout(c2));
    full_adder fa2(.a(a[2]), .b(b[2]), .cin(c2),
                  .sum(sum[2]), .cout(c3));
    full_adder fa3(.a(a[3]), .b(b[3]), .cin(c3),
                  .sum(sum[3]), .cout(cout));
endmodule

module full_adder(
    input a, b, cin,
    output sum, cout
);
    assign sum = a ^ b ^ cin;
    assign cout = (a & b) | (cin & (a ^ b));
endmodule
```

સ્ટ્રક્ચરલ લક્ષણો:

- **મોડ્યુલ instantiation:** ચાર 1-બીટ ફુલ એડર્સ
- **કેરી ચેઇન:** સ્ટેજો વચ્ચે carries કનેક્ટ કરે છે
- **હાયરાર્કિકલ ડિઝાઇન:** બેસિક ફુલ એડર મોડ્યુલનો પુનઃઉપયોગ

કોષ્ટક: રિપલ કેરી એડિશન

સ્ટેજ	ઇનપુટ્સ	કેરી ઇન	સમ	કેરી આઉટ
FA0	A[0], B[0]	Cin	S[0]	C1
FA1	A[1], B[1]	C1	S[1]	C2
FA2	A[2], B[2]	C2	S[2]	C3
FA3	A[3], B[3]	C3	S[3]	Cout

યાદાશત ટેકનિક: "RCC - Ripple Carry Chain connection"

પ્રશ્ન 5(અ OR) [3 ગુણ]

CMOS નો ઉપયોગ કરીને લોજિક ફંક્શન $Y = ((AF(D + E)) + (B + C))'$ ને અમલમાં મૂકો.



લોજિક વિલાજન:

- આંતરિક ટર્મ: $AF(D + E) = A \text{ AND } F \text{ AND } (D \text{ OR } E)$
- બાહ્ય ટર્મ: $(B + C) = B \text{ OR } C$
- અંતિમ: $Y = (AF(D + E) + (B + C))'$

CMOS અમલીકરણ:

- PMOS નેટવર્ક: ફંક્શનનું complement અમલ કરે છે
- NMOS નેટવર્ક: મૂળ ફંક્શન અમલ કરે છે

- પરિણામ: કુદરતી inversion Y આપે છે

યાદાશ્ત ટેકનિક: "PNAI - PMOS Network Applies Inversion"

પ્રશ્ન 5(બ OR) [4 ગુણ]

વેરિલોગનો ઉપયોગ કરીને 4 બીટ અપ કાઉન્ટર અમલમાં મૂકવું

જવાબ:

```
module counter_4bit_up(
    input clk, reset,
    output reg [3:0] count
);
    always @(posedge clk or posedge reset) begin
        if (reset)
            count <= 4'b0000;
        else
            count <= count + 1;
    end
endmodule
```

કોષ્ટક: કાઉન્ટર સિક્વન્સ

ક્લોક	રીસેટ	કાઉન્ટ	નેક્સ્ટ કાઉન્ટ
↑	1	X	0000
↑	0	0000	0001
↑	0	0001	0010
↑	0
↑	0	1111	0000

લક્ષણો:

- સિંક્રોનસ રીસેટ: ક્લોક એજ પર રીસેટ
- ઓટો રોલઓવર: 1111 → 0000
- 4-બીટ રેન્જ: 0 થી 15 સુધી ગણે છે

યાદાશ્ત ટેકનિક: "SRA - Synchronous Reset with Auto rollover"

પ્રશ્ન 5(ક OR) [7 ગુણ]

વેરિલોગમાં બિહેવિયરલ મોડેલિંગ સ્ટાઈલનો ઉપયોગ કરીને 3:8 ડીકોડરનો અમલ કરો

જવાબ:

```

module decoder_3to8(
    input [2:0] select,
    input enable,
    output reg [7:0] out
);
    always @(*) begin
        if (enable) begin
            case(select)
                3'b000: out = 8'b00000001;
                3'b001: out = 8'b00000010;
                3'b010: out = 8'b00000100;
                3'b011: out = 8'b00001000;
                3'b100: out = 8'b00010000;
                3'b101: out = 8'b00100000;
                3'b110: out = 8'b01000000;
                3'b111: out = 8'b10000000;
                default: out = 8'b00000000;
            endcase
        end else begin
            out = 8'b00000000;
        end
    end
endmodule

```

કોષ્ટક: 3:8 ડીકોડર સત્ય કોષ્ટક

Enable	A2	A1	A0	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

મુખ્ય લક્ષણો:

- **બિહેવિયરલ મોડેલિંગ:** always બ્લોક અને case statement વાપરે છે
- **Enable કંટ્રોલ:** enable = 0 હોય ત્યારે બધા આઉટપુટ્સ disabled
- **વન-હોટ આઉટપુટ:** એક સમયે માત્ર એક આઉટપુટ active
- **3-બીટ ઇનપુટ:** 8 આઉટપુટ્સમાંથી એક પસંદ કરે છે

ઉપયોગો:

- મેમરી એડ્રેસિંગ: ચિપ select જનરેશન
- ડેટા રાઉટિંગ: ચેનલ સિલેક્શન
- કંટ્રોલ લોજિક: સ્ટેટ મશીન આઉટપુટ્સ

યાદાશત ટેકનિક: "BEOH - Behavioral Enable One-Hot decoder"